



**«Московский государственный  
технический университет  
имени Н.Э. Баумана (национальный  
исследовательский институт)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

---

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления  
КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

**О т ч ё т**  
**по лабораторной работе 4**

**Дисциплина: Архитектура ЭВМ**

**Тема лабораторной работы работы:** Исследование синхронных  
счетчиков

Студенты гр. ИУ7-416 \_\_\_\_\_ **Сушина А.Д.**

Фамилия)

(Подпись, дата) (И.О.

Преподаватель

Фамилия)

\_\_\_\_\_ **Попов А. Ю.**

(Подпись, дата) (И.О.


Москва, 2019г

Цель работы – изучение принципов построения счетчиков, овладение методом синтеза синхронных счетчиков, экспериментальная оценка динамических параметров счетчиков, изучение способов наращивания разрядности синхронных счетчиков.


Ход работы

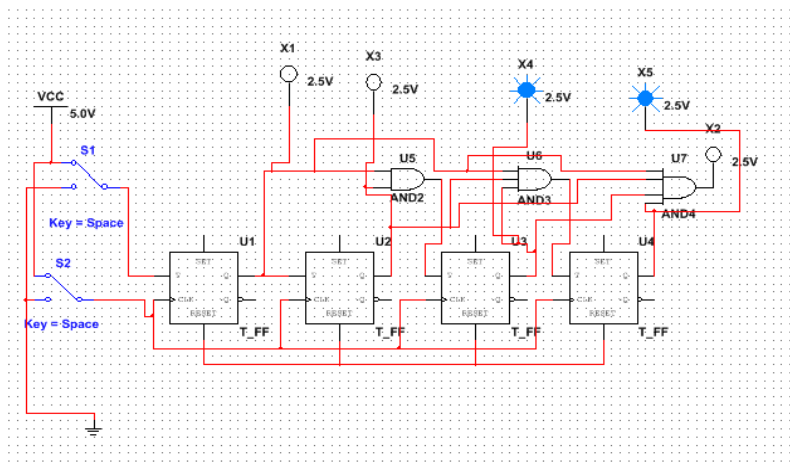1. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом на Т триггерах. Проверить работу счётчика


- от одиночных импульсов, подключив к прямым выходам разрядов световые индикаторы,



- от импульсов генератора.

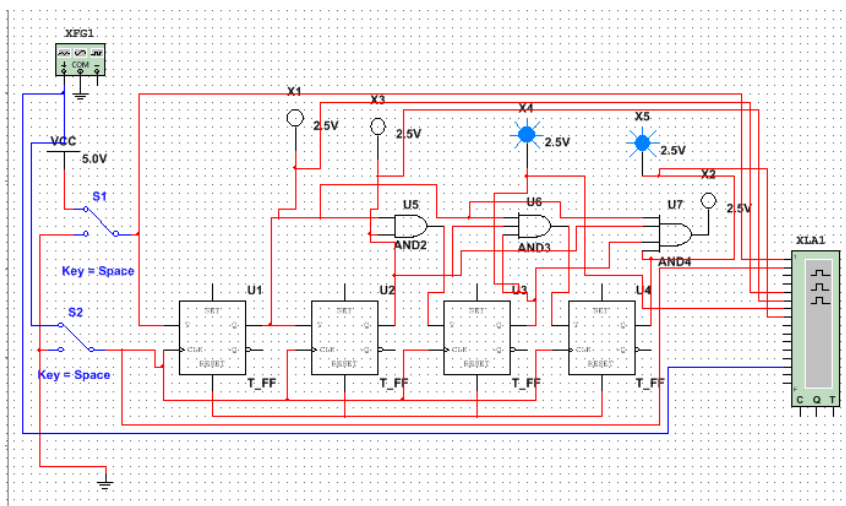

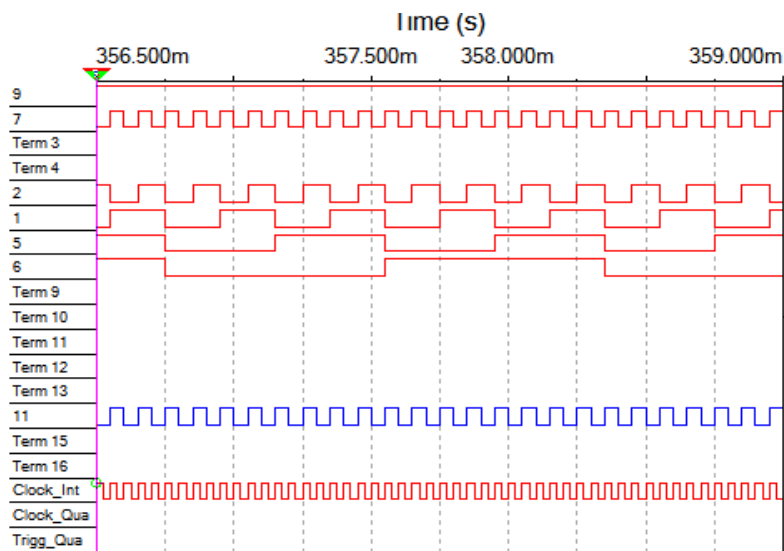Просмотреть на экране логического анализатора (осциллографа) временную диаграмму сигналов на входе и выходах счетчика, провести анализ временной диаграммы сигналов счетчика. Измерить время задержки распространения счетчика и максимальную частоту счета.



3. Синтезировать двоично-десятичный счётчик с заданной последовательностью состояний. Начертить схему счётчика на элементах интегрального базиса (И-НЕ; И, ИЛИ, НЕ), синхронных JK-триггерах.

Вариант 23.

Мой набор переменных:

0,1,2,3,6,7,9,10,11,14

б) Таблица JK-триггера

J	K	Q	Q*	
0	0	0	0	хранение
0	0	1	1	
0	1	0	0	установка 0
0	1	1	0	
1	0	0	1	установка 1
1	0	1	1	
1	1	0	1	инверсия
1	1	1	0	

Q	Q*	J	K
0	0	0	A
0	1	1	A
1	0	A	1
1	1	A	0

Таблица переходов

Q3	Q2	Q1	Q0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	0	A	0	A	1	A
0	0	0	1	0	0	1	0	0	A	0	A	1	A	A	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	A	0	A	A	0	1	A
0	0	1	1	0	1	1	0	0	A	1	A	A	0	A	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	A	A	0	A	0	1	A
0	1	1	1	1	0	0	1	1	A	A	1	A	1	A	0
1	0	0	1	1	0	1	0	A	0	0	A	1	A	A	1
1	0	1	0	1	0	1	1	A	0	0	A	A	0	1	A
1	0	1	1	1	1	1	0	A	0	1	A	A	0	A	1
1	1	1	0	0	0	0	0	A	1	A	1	A	1	0	A

в) Постройка счётчика с помощью карт Карно  
Для J3:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	0	-	-	-
01	0	-	-	A
11	0	1	-	A
10	0	0	A	A

Функция:  $Q0*Q2$

Для K3:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	A	-	-	-
01	A	-	-	0
11	A	A	-	0
10	A	A	1	0

Функция:  $Q2$

Для J2:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	0	-	-	-
01	0	-	-	0
11	1	A	-	1
10	-0	A	A	0

Функция:  $Q0*Q1$

Для K2:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	A	-	-	-
01	A	-	-	A
11	A	1	-	A
10	A	0	1	A

Функция:  $Q3*Q2+Q0$

Для J1:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	0	-	-	-
01	1	-	-	1
11	A	A	-	A
10	A	A	A	A

Функция:  $Q0$

Для K1:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	A	-	-	-
01	A	-	-	A
11	0	1	-	0
10	0	0	1	0

Функция:  $Q0*Q2+Q2*Q3$

Для J0:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	1	-	-	-
01	A	-	-	A
11	A	A	-	A
10	1	1	0	1


Функция:  $-Q3+(-Q2)$


Для K0:

Q1,Q0 \ Q3,Q2	00	01	11	10
00	A	-	-	-
01	1	-	-	1
11	1	0	-	1
10	A	A	A	A

Функция: -Q2

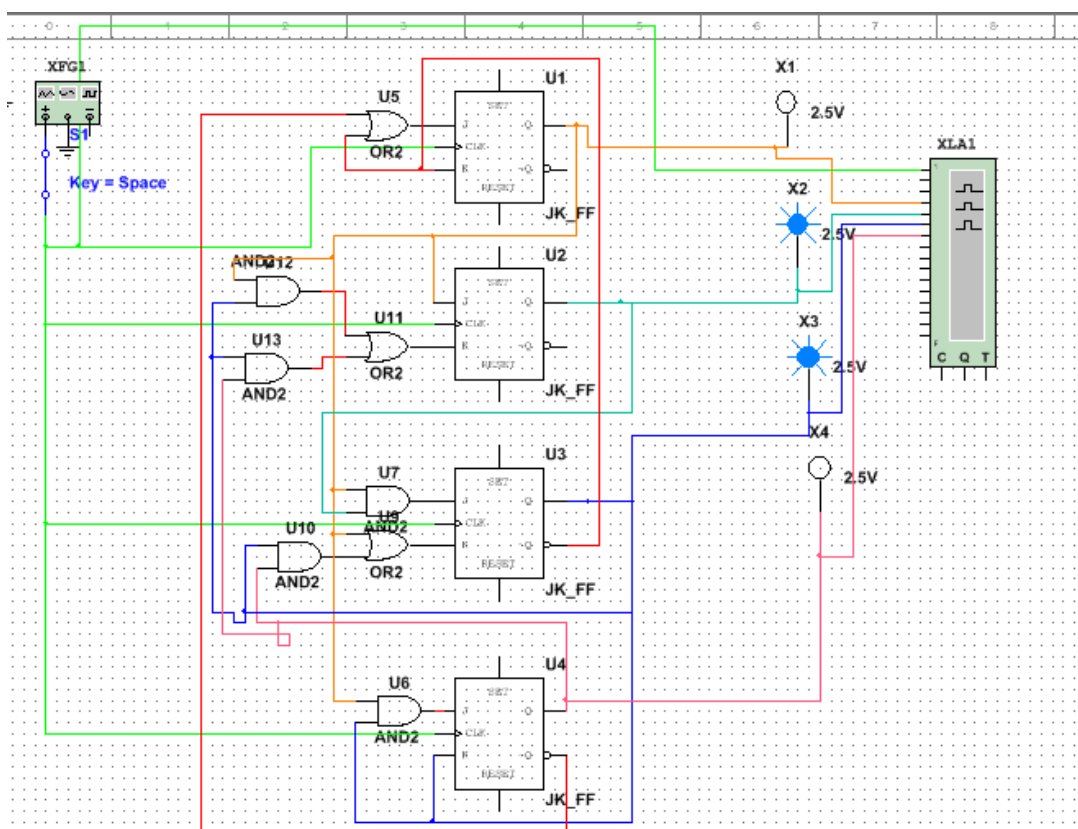
4. Собрать десятичный счётчик, используя элементную базу приложения Multisim или учебного макета. Установить счётчик в начальное состояние, подав на установочные входы R соответствующий сигнал. Таблица 3 № варианта двоичнодесятичного кода Десятичные номера двоичных наборов переменных, изображающих десятичные цифры



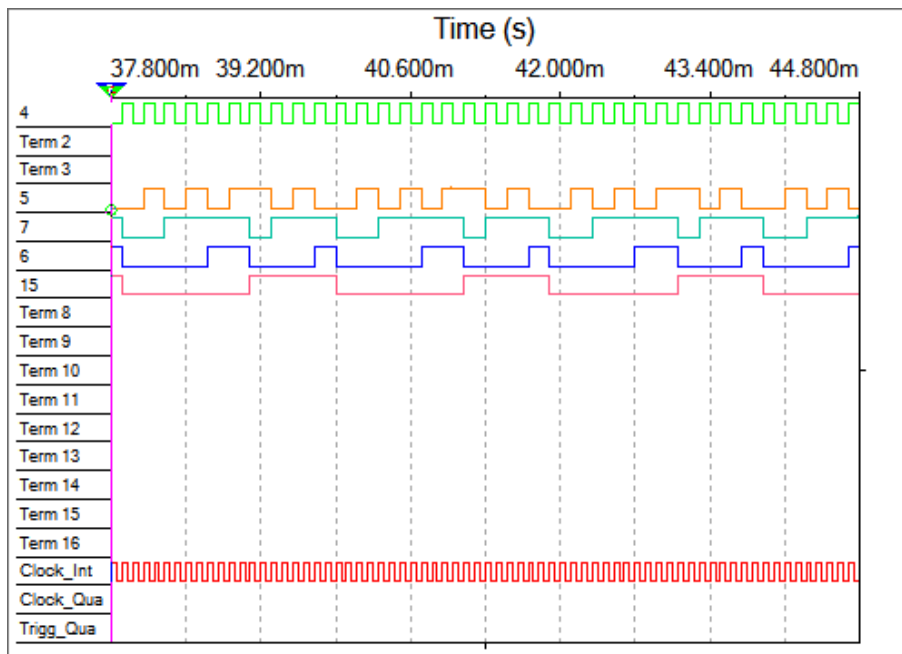


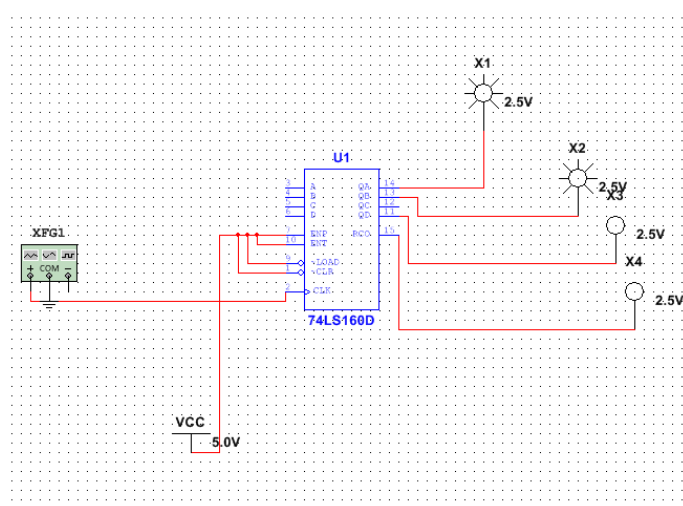6. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом ИС К555ИЕ9, аналог ИС 74LS160 (рис.4). Проверить работу счётчика


- от одиночных импульсов, подключив к прямым выходам разрядов световые индикаторы,



- от импульсов генератора.

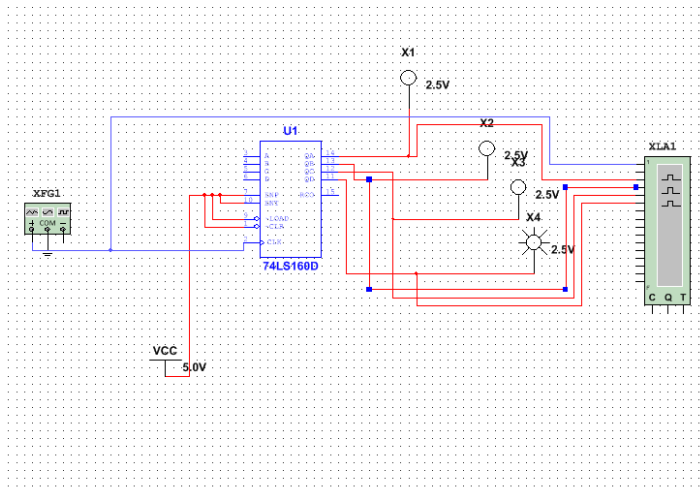

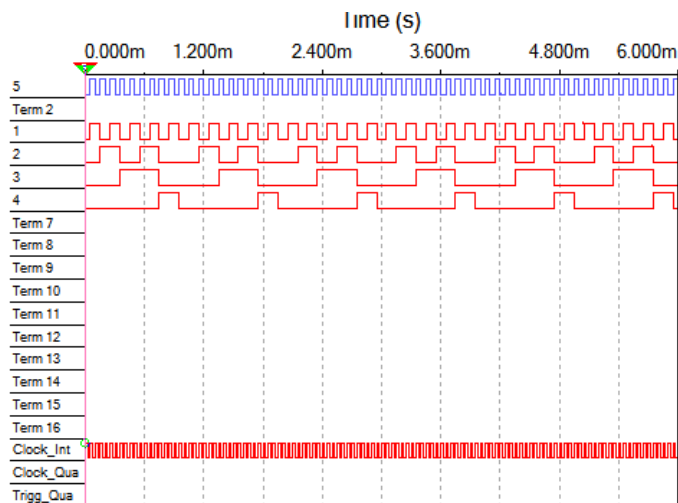Просмотреть на экране логического анализатора (осциллографа) временную диаграмму сигналов на входе и выходах счетчика, провести анализ временной диаграммы сигналов счетчика. Измерить время задержки распространения счетчика и максимальную частоту счета.



7. Исследование схем наращивания разрядности счетчиков ИЕ9 до четырех секций с последовательным переносом между секциями (рис. 5) и по структуре «быстрого» счета (рис. 6).

